

Version 2

# Correction CC1 étude d'une chaîne d'amplification

## 1. Calcul des résistances équivalentes

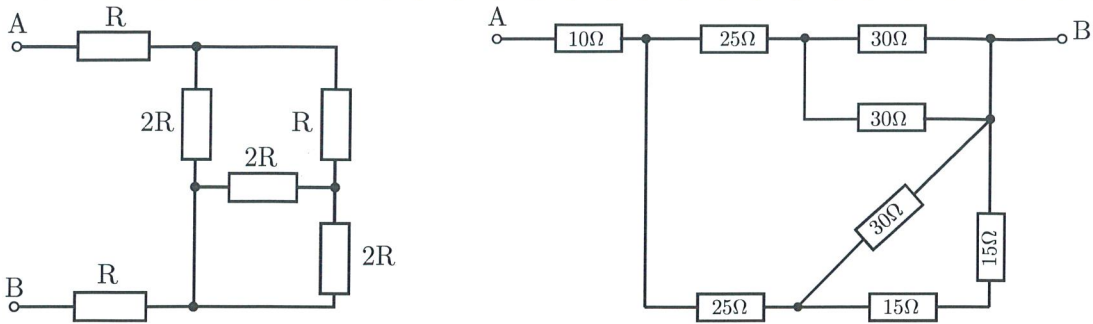


FIGURE 1 - Circuit 1A et circuit 1B


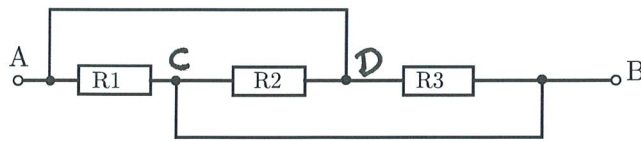


FIGURE 2 - Circuit 1C

Circuit 1A :

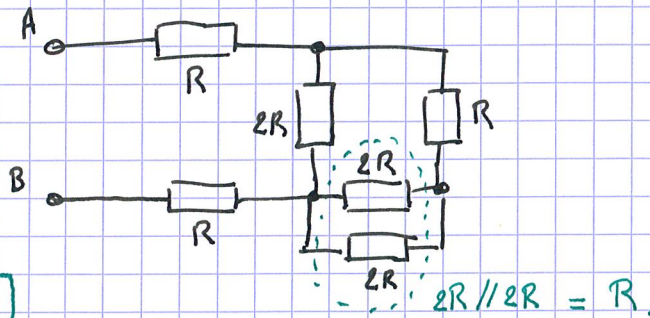

$$R_{eq_{AB}} = 3R$$

Circuit 1B


$$\begin{aligned}
 R_{eq_{AB}} &= 10 + \left( \left( (15+15) // 30 + 25 \right) // \left( (30 // 30) + 25 \right) \right) \\
 &= 10 + (15+25) // (15+25) \\
 &= 10 + (40 // 40) \\
 &= 10 + 20 = 30
 \end{aligned}$$

$$R_{eq_{AB}} = 30\Omega$$

Circuit 1C : Potentiel C = B

$$D = A$$

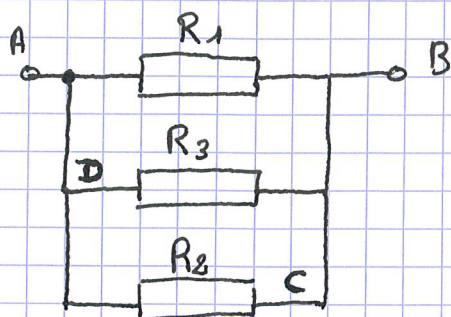le schéma peut se représenter sous la forme suivante



$$\Rightarrow R_{eq_{AB}} = R_1 // R_2 // R_3$$

## 2 Lois de Kirchhoff :

### 2.1 Circuit 2A

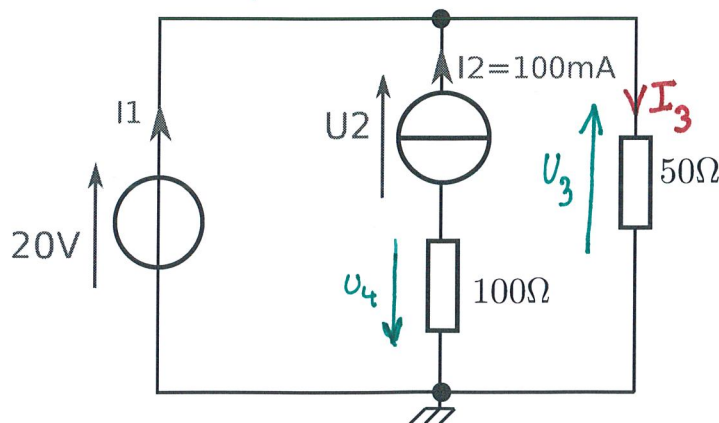


FIGURE 3 - Circuit 2A

$$1. I_1 + I_2 = I_3 \leftarrow \text{loi des nœuds}$$

$$U_3 = 20V \leftarrow \text{loi des mailles}$$

$$\Rightarrow I_3 = \frac{U_3}{50\Omega} = \frac{20}{50} \text{ A}$$

$$\text{AN: } I_3 = 400 \text{ mA}$$

$$\text{on en déduit } I_1 = I_3 - I_2$$

$$I_1 = 300 \text{ mA}$$

$$-U_4 + U_2 - U_3 = 0 \quad \text{loi des mailles}$$

$$\rightarrow U_2 = U_3 - U_4 \quad \text{avec} \quad U_4 = 100\Omega \times I_2$$

$$U_2 = 20V + 100\text{mA} \times 100 = 20 + 0,1 \times 100$$

$$U_2 = 30V$$

2. La source de courant fournit une puissance

$$P_{sc} = U_2 \times I_2 = 3W$$

3. La convention générateur indique l'utilisation d'une source qui produit de la puissance

$$P_{sr} = 20V \cdot I_1 = 6W$$

## 2.2 Circuit 2B

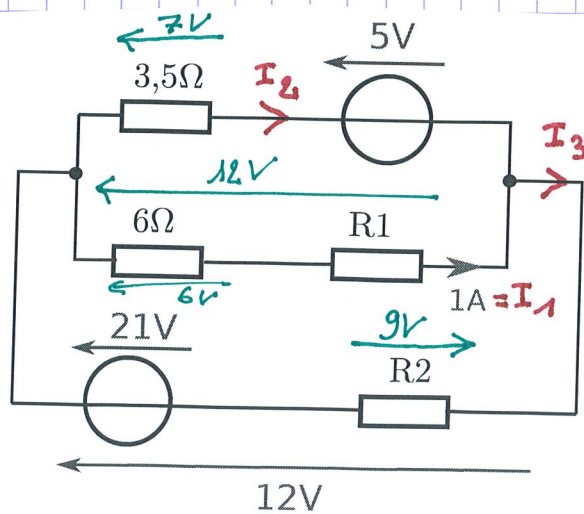


FIGURE 4 - Circuit 2B

$$\left. \begin{array}{l} I_1 + I_2 = I_3 \quad \text{loi des noeuds} \\ I_2 = \frac{7V}{3,5\Omega} = 2A \end{array} \right\} \rightarrow I_3 = 3A$$

D'après la loi des mailles, il faut 9V aux bornes de  $R_2$

$$9V = R_2 \cdot I_3 \rightarrow \underline{R_2 = 3\Omega}$$

Aux bornes de la résistance de  $6\Omega$  nous avons 6V (loi d'ohm)  
donc il est également nécessaire d'avoir 6V aux bornes de  $R_1$   
pour respecter les 12V aux bornes de la maille.

$$\hookrightarrow R_1 \cdot I_1 = 6V \rightarrow \underline{R_1 = 6\Omega}$$

### 2.3 Circuit 3C

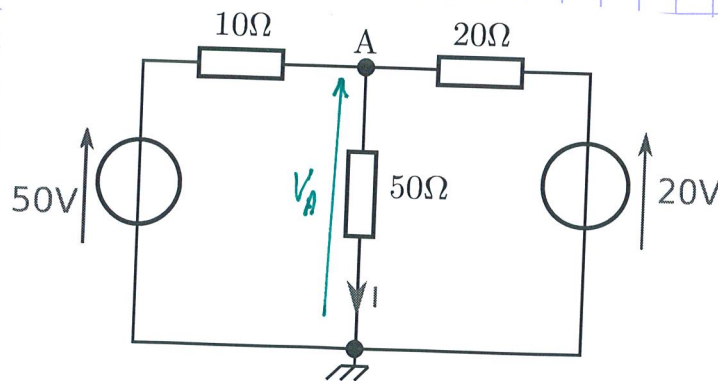


FIGURE 5 - Circuit 2C

Nillman :

$$V_A = \frac{50V}{10\Omega} + \frac{20V}{20\Omega} + \frac{0V}{50\Omega} = \frac{6}{\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{50}} = \frac{6}{\frac{17}{100}} = 35,3V$$

$$I = V_A / 50$$

$$\rightarrow \underline{I = 0,71A}$$

### 3 Simplification de circuits.

Circuit  
3A



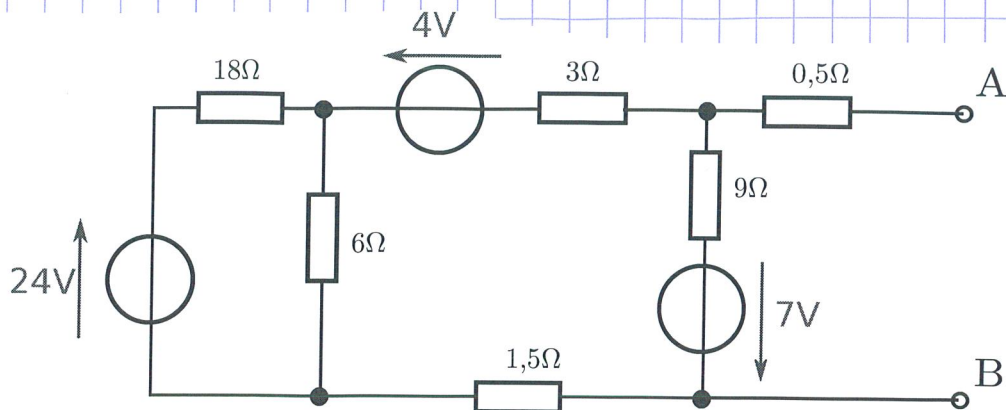
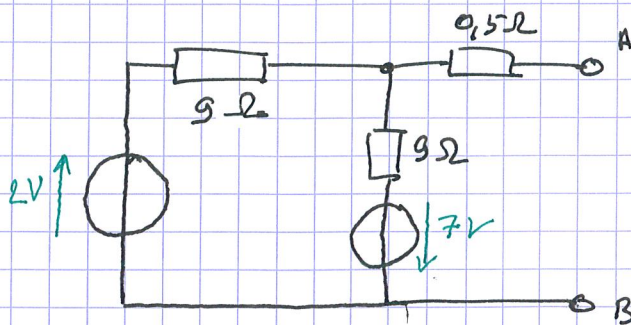
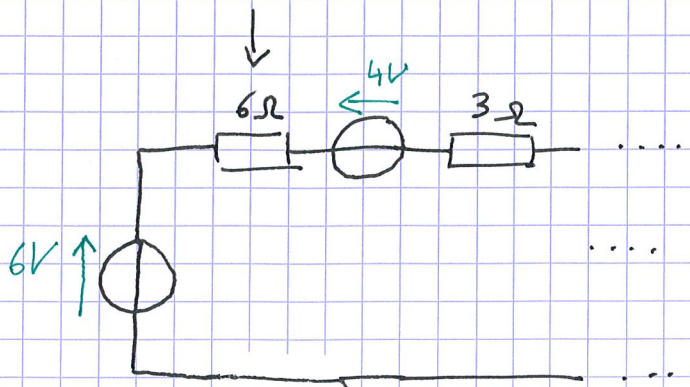
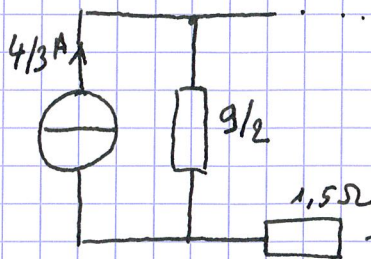


FIGURE 6 - Montage 3A

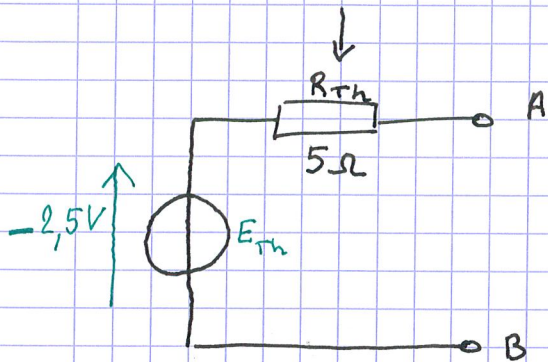

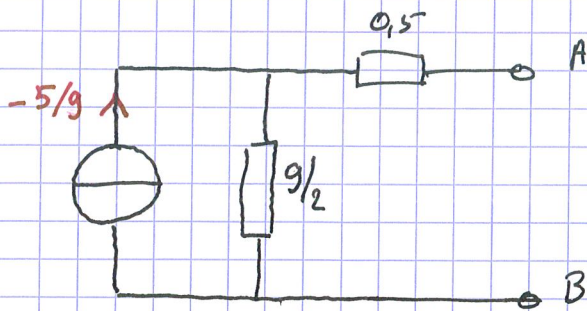

$E_{Th} = -2,5V$   
 $R_{Th} = 5\Omega$

Circuit

3B



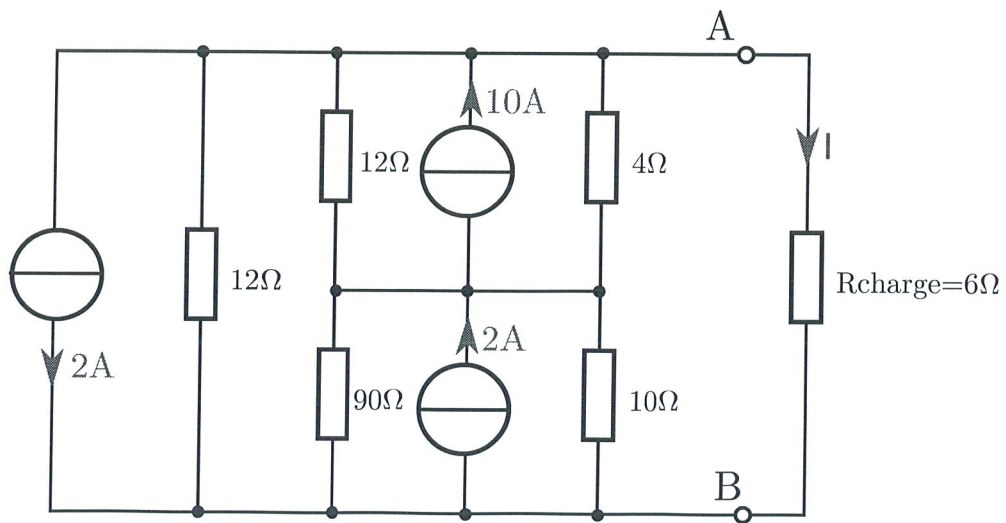
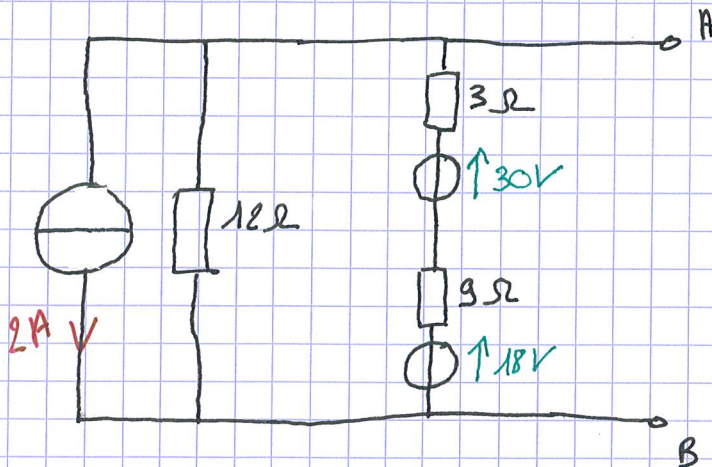
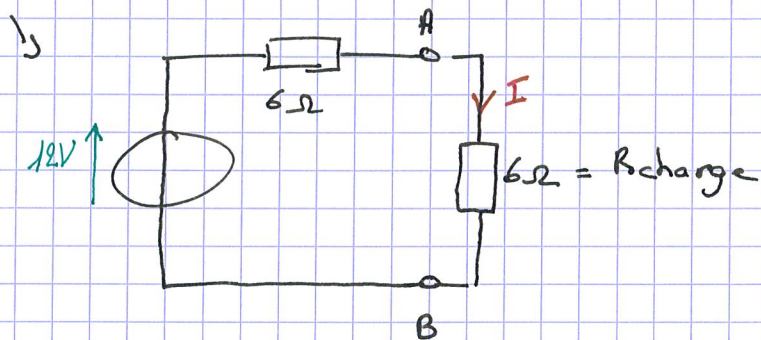


FIGURE 7 - Montage 3B

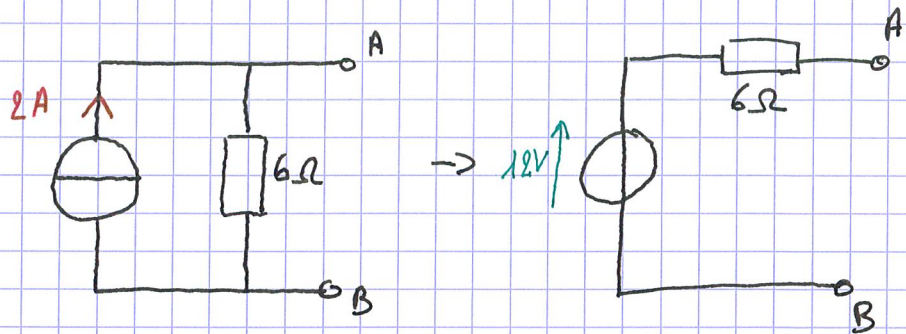

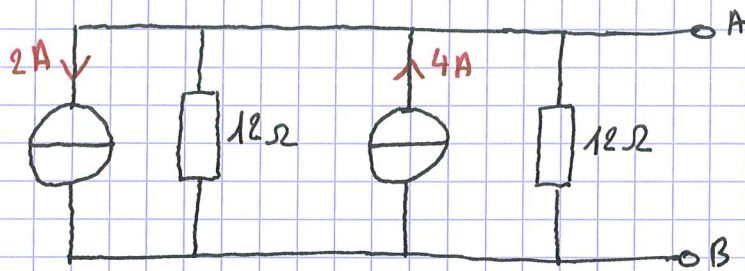

$$I = \frac{12V}{6\Omega + 6\Omega} = 1A.$$

$$I = 1A$$